

**UiO** : **Institutt for informatikk**  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

**INF1400**  
**Sekvensiell logikk del 1**



# Hovedpunkter

- Låsekretser (latch'er)
  - SR latch med NOR-porter
  - S'R' latch med NAND-porter
  - D-latch
- Flip-flop
  - Master-slave D-flip-flop
  - JK flip-flop
  - T-flip-flop

# Definisjoner

- Kombinatorisk logikk


*Utgangsverdiene er entydig gitt av nåværende kombinasjon av inngangsverdier.*

- Sekvensiell logikk

*Inneholder hukommelse (låsekretser)*

*Utgangsverdiene er gitt av nåværende kombinasjon av inngangsverdier, samt sekvensen av tidligere inngangs-/utgangsverdier.*

# Sekvensiell logikk

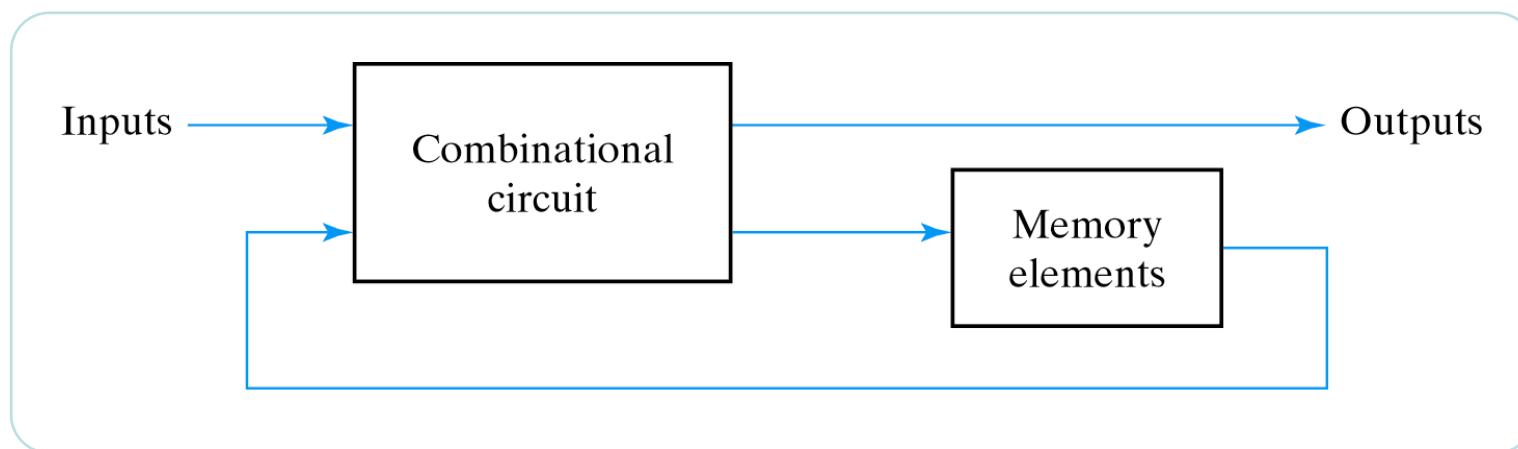


# Eksempel - låsekrets

Et eksempel på et vanlig behov innen digital design.

Ønsker å ha en to-inputs krets med følgende egenskaper:

- 1) Kretsen skal sette utgangen Q til "1" hvis den får "1" på inngangen S. Når inngangen S går tilbake til "0" skal utgangen forbli "1"
- 2) Kretsen skal resette utgangen til "0" hvis den får "1" på inngangen R. Når inngangen R går tilbake til "0" skal utgangen forbli på "0".


Sannhetverditabell ???

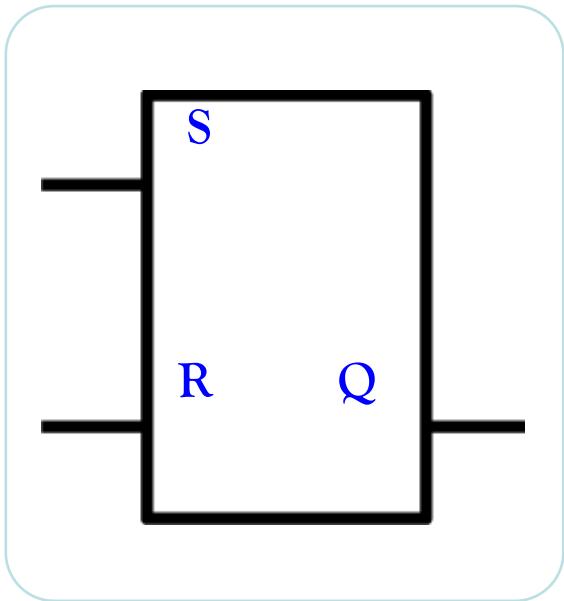

# Praktiske eksempler

Logikk som behandler signaler fra fysiske sensorer:


For eksempel varmefølende persondetektor:

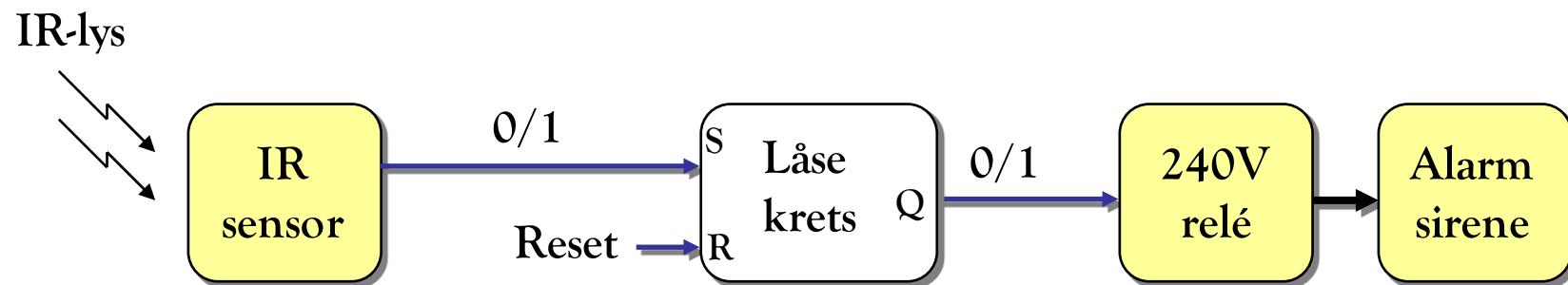

Når IR-lyset varierer mottar logikken et "ras" av kortvarige "1"er pulser (msek). Logikken skal sette sirenene permanent på på første mottatte puls
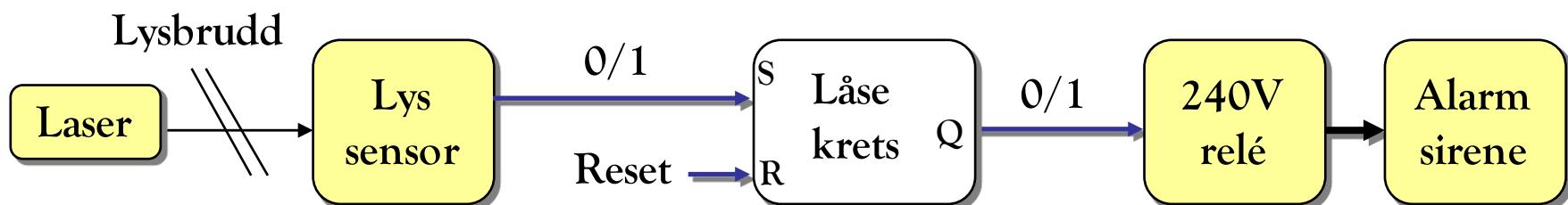
# Praktiske eksempler 2



- Logikk som behandler signaler fra fysiske sensorer:
  - Laserbasert tyveridetektor



Når laserlyset blir brutt mottar logikken en eller flere '1'er pulser. Logikken skal sette sirenen permanent på første mottatte puls.

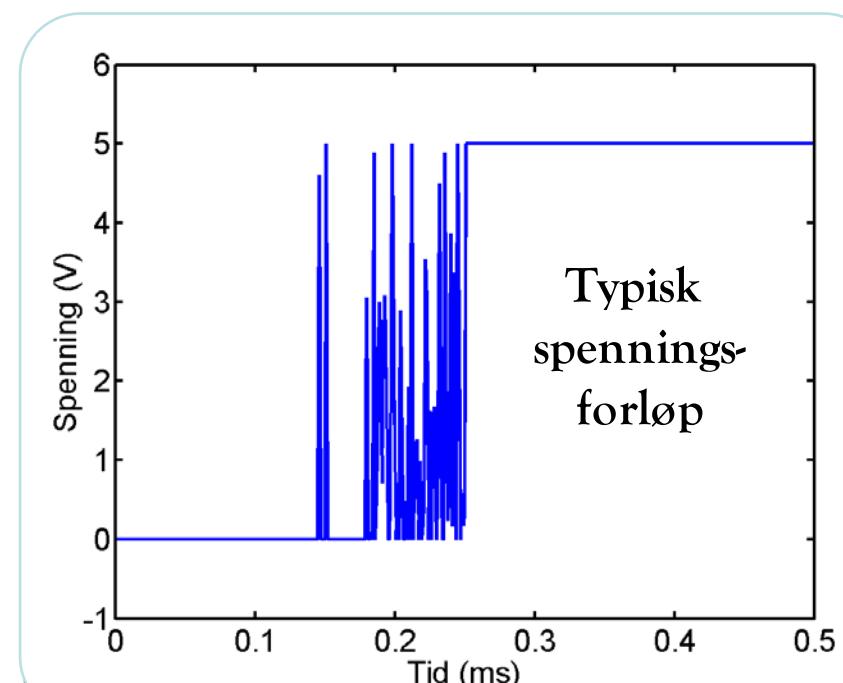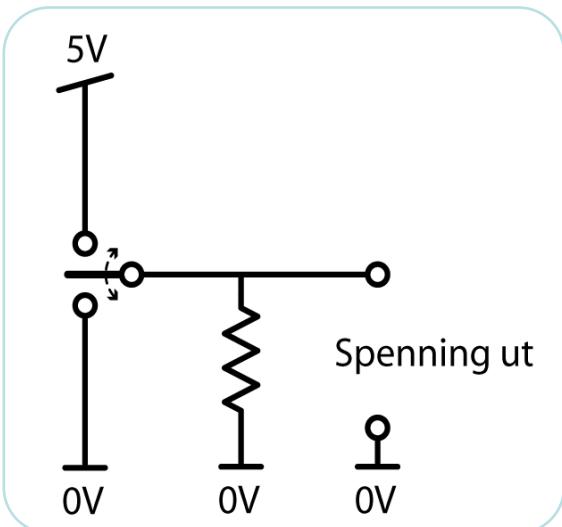
# Praktiske eksempler

- Kontaktprelling fra mekanisk bryter.
- Mekaniske brytere gir ikke “rene” logiske nivå ut i overgangsfasen. Slike signaler må ofte “renses” ved bruk av låsekretser.



# SR-latch – funksjonell beskrivelse

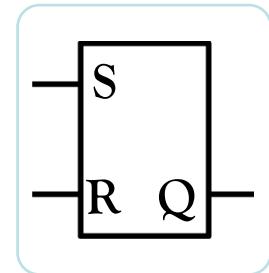- 1) Kretsen skal sette Q til "1" hvis den får "1" på inngang S. Når inngang S går tilbake til "0" skal Q forbli på "1"




- 2) Kretsen skal resette Q til "0" når den får "1" på inngang R. Når inngang R går tilbake til "0" skal Q forbli på "0"


SR		Q
S	R	
0	0	låst
0	1	0
1	0	1
1	1	0

- 1) Tilstanden "1" på både S og R brukes normalt ikke

# SR-latch – funksjonell beskrivelse

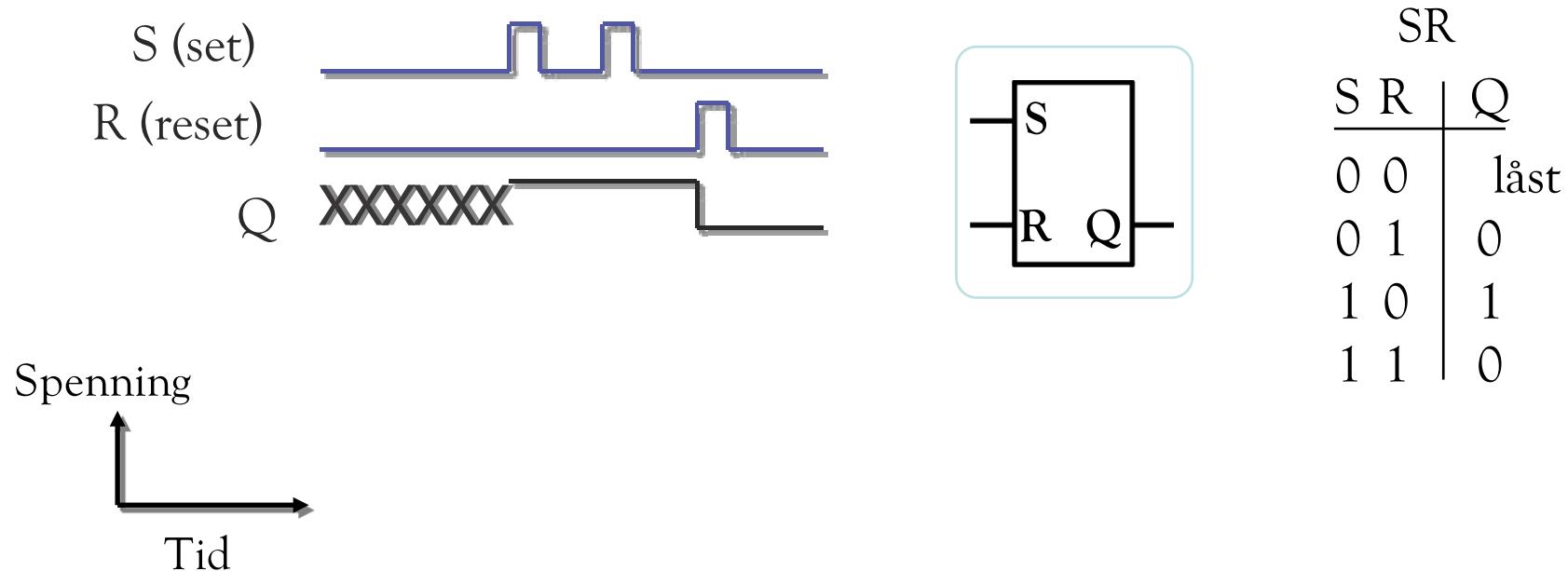

# SR-latch – Portimplementasjon NOR


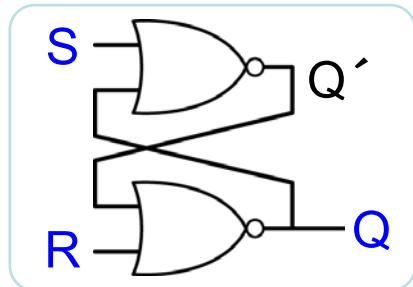


Øvre NOR		Nedre NOR	
S	Q	Q'	R
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	0	1

\*Signalet  $Q'$  er ikke invertert av  $Q$  for tilstand  $S=1, R=1$
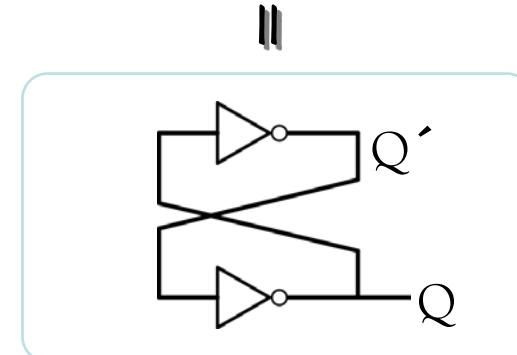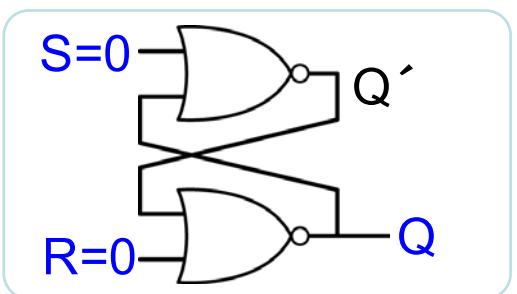
# SR-latch – Analyse

- Tilstand S=0, R=0: En NOR port med fast "0" inn på en av inngangene er ekvivalent med NOT



Øvre NOR



S	Q	Q'
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Nedre NOR

Q'	R	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0
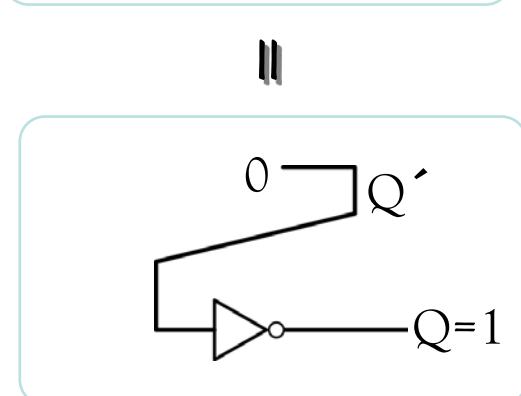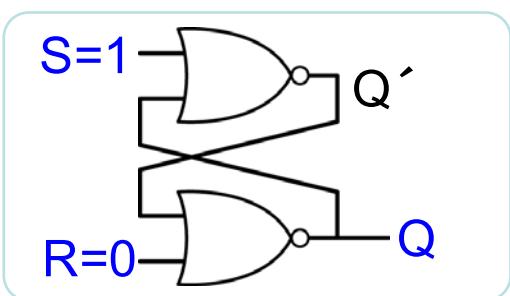
# SR-latch – Analyse

- Tilstand S=1, R=0: En NOR port med fast "1" inn på en av inngangene gir alltid ut "0"



Øvre NOR



S	Q	$Q'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Nedre NOR

$Q'$	R	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0
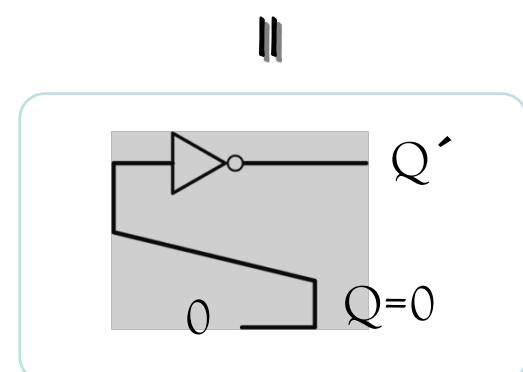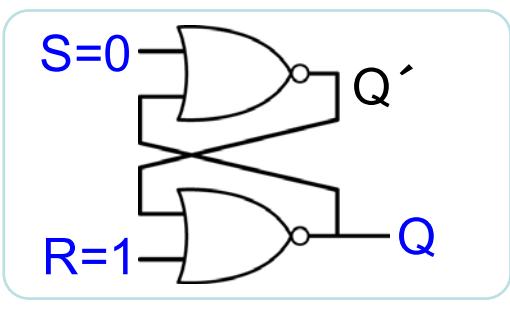
# SR-latch – Analyse

- Tilstand S=0, R=1: En NOR port med fast "1" inn på en av inngangene gir alltid ut "0"



Øvre NOR


S	Q	$Q'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Nedre NOR

$Q'$	R	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	0
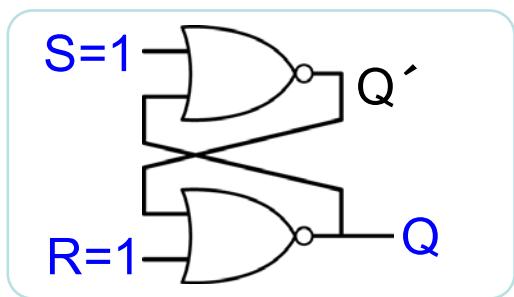
# SR-latch – Analyse

- Tilstand S=1, R=1: En NOR port med fast "1" inn på en av inngangene gir alltid ut "0"



Øvre NOR

S	Q	$Q'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Nedre NOR

$Q'$	R	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

I denne tilstanden er utgang  $Q'$  ikke den inverterte av  $Q$ . Denne tilstanden brukes normalt ikke

# SR-latch oppsummering

Tilstand S=0, R=0 gir ?

Tilstand S=0, R=1 gir 0


Tilstand S=1, R=0 gir 1

Tilstand S=1, R=1 gir 0

SR		Q
S	R	
0	0	låst
0	1	0
1	0	1
1	1	0


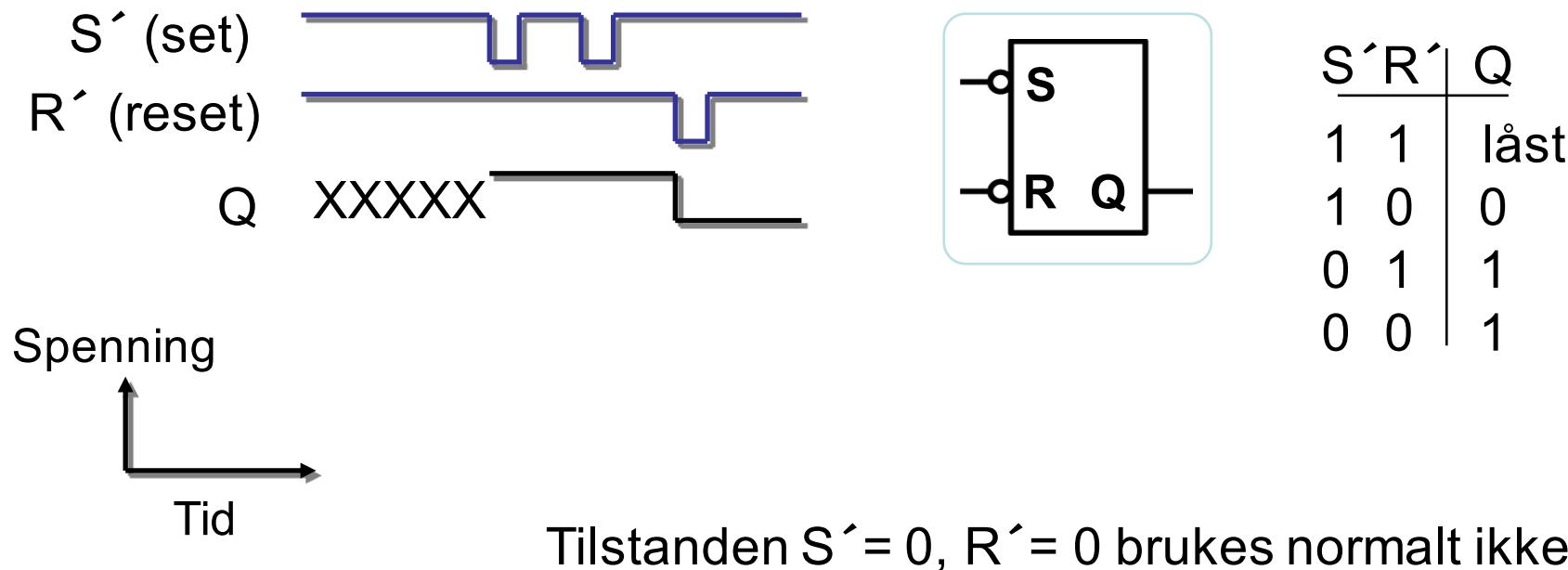
# S' R' Latch

S' R' latch – lik funksjon som SR latch, men reagerer på “0” inn (negativ logikk)


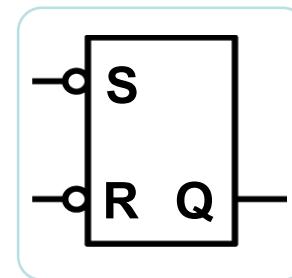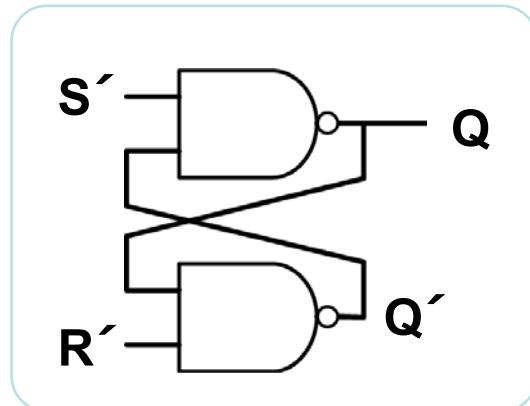
# S'R'Latch – Portimplementasjon NAND


Kretsen kan analyseres på samme måte som for SR latch



$S'$	$R'$	$Q$
1	1	uforandret
1	0	0
0	1	1
0	0	1

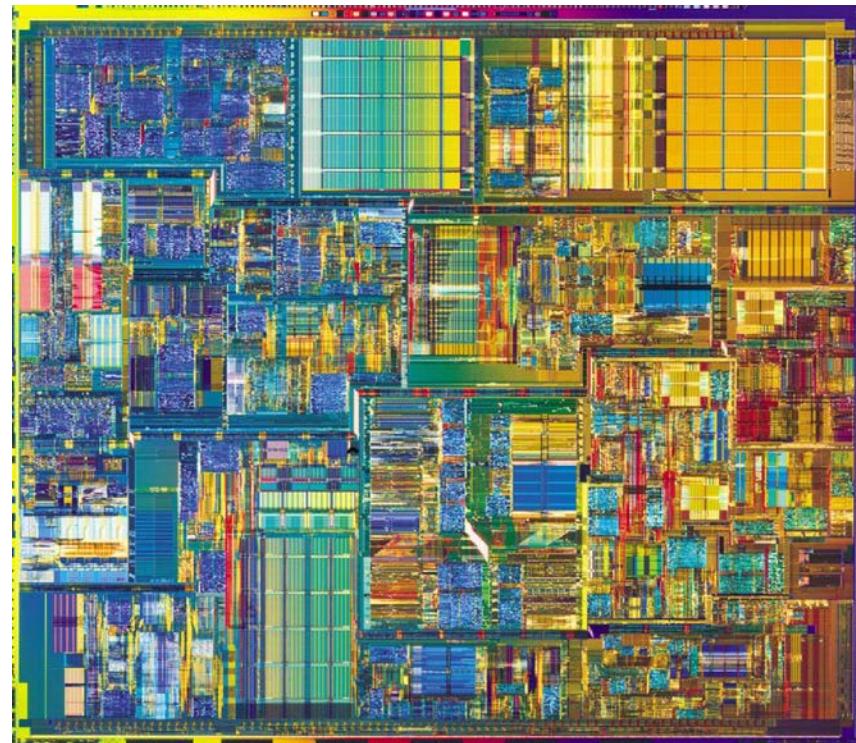
# Synkron logikk

- I større digitale system har man behov for å synkronisere dataflyten. Til dette bruker vi et globalt klokkesignal
- Uten global synkronisering ville det vært total kaos


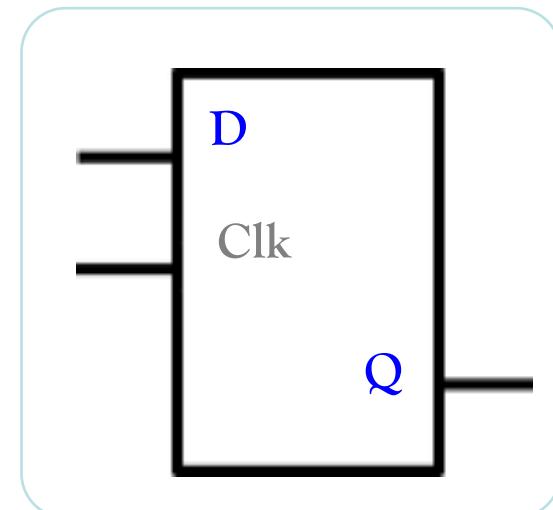
# D-Latch



- Dataflyten gjennom en D-latch kontrolleres av et klokkesignal
- 1) Slipper gjennom et digital signal så lenge klokkeinngangen er “1” (transparent)
  - 2) I det øyeblikket klokkeinngangen går fra “1” til “0” låser utgangen seg på sin nåværende verdi. Forandringer på inngangen vil ikke påvirke utgangsverdien så lenge klokkesignalet er “0”


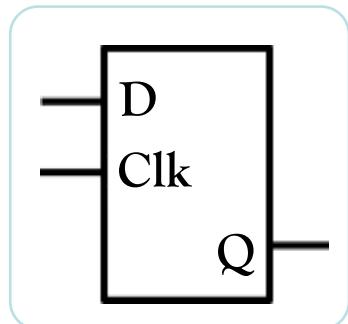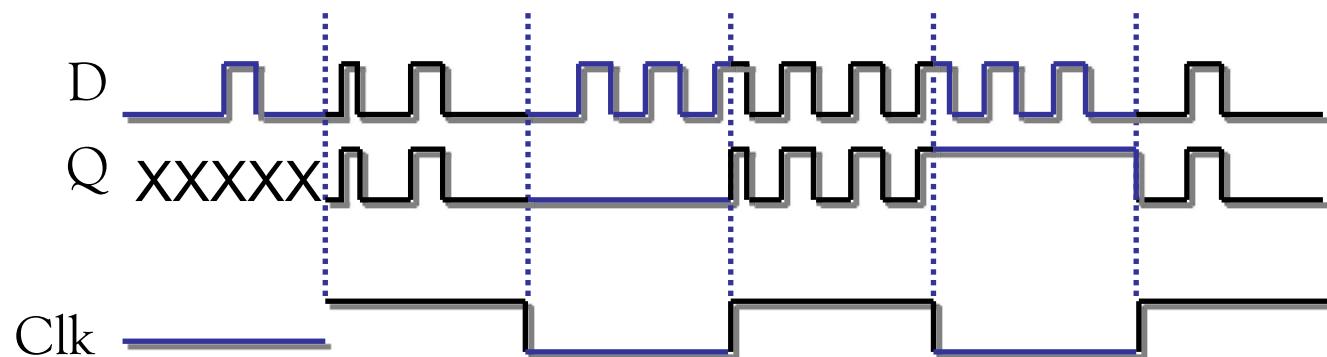
# D-Latch


Clk = 1 : kretsen slipper gjennom signalet

Clk = 0 : kretsen holder (låser) utgangssignalet



Logisk verdi på D i det øyeblikk Clk går i fra "1" til "0" bestemmer verdien som holdes på Q




# D-latch – implementasjon

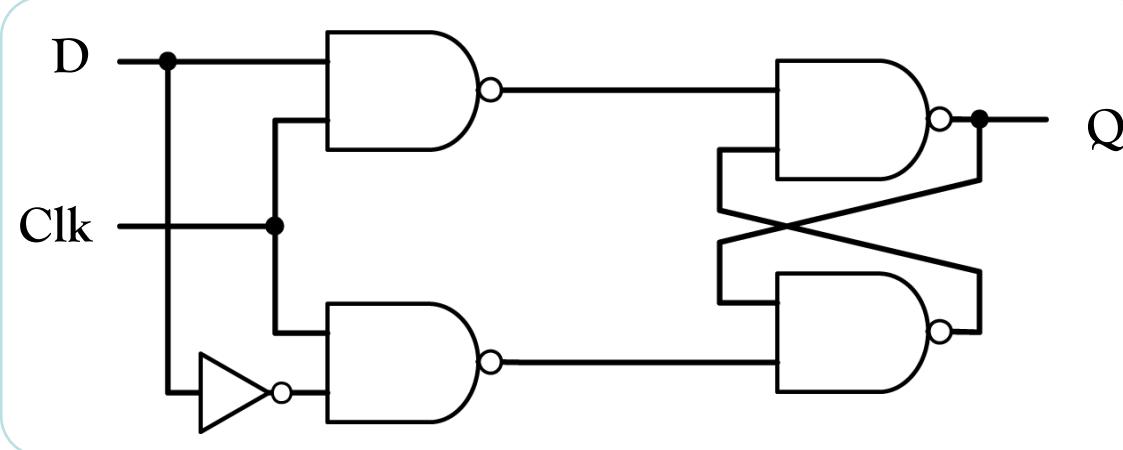


# D-latch – analyse
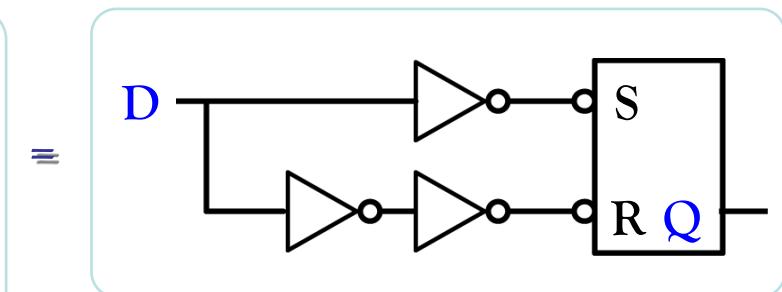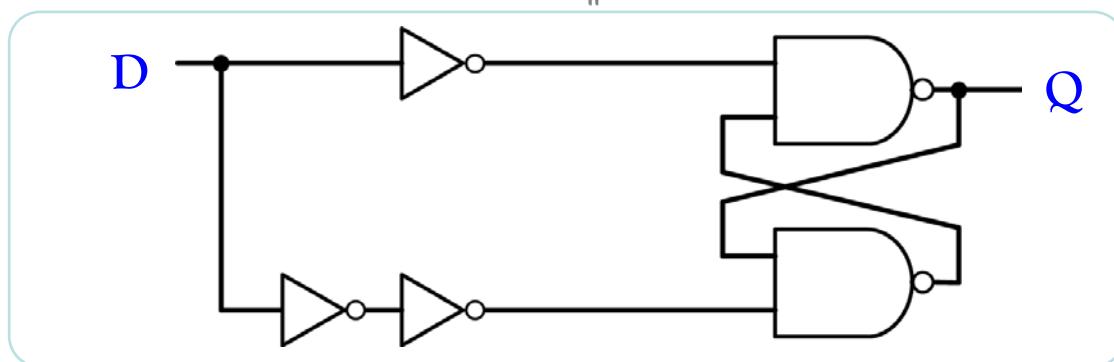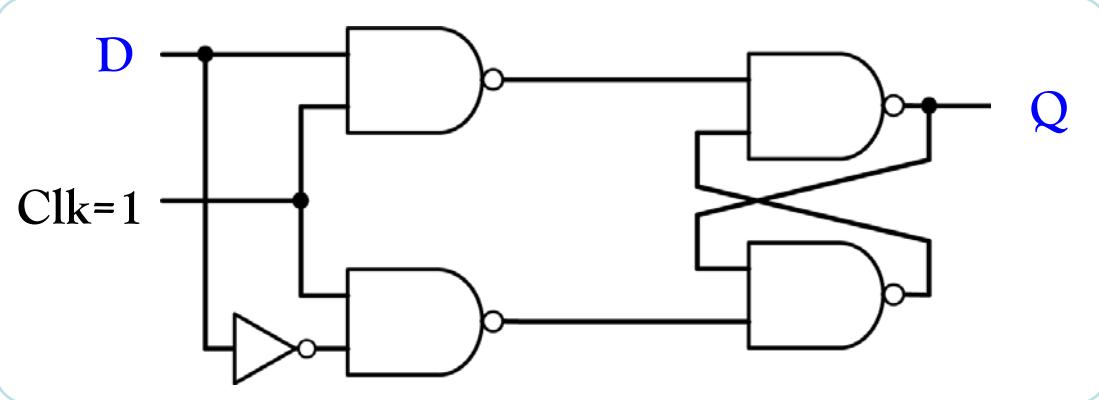
## Tilstand 1: Clk = 1

NAND med fast “1” på en inngang er ekvivalent med NOT



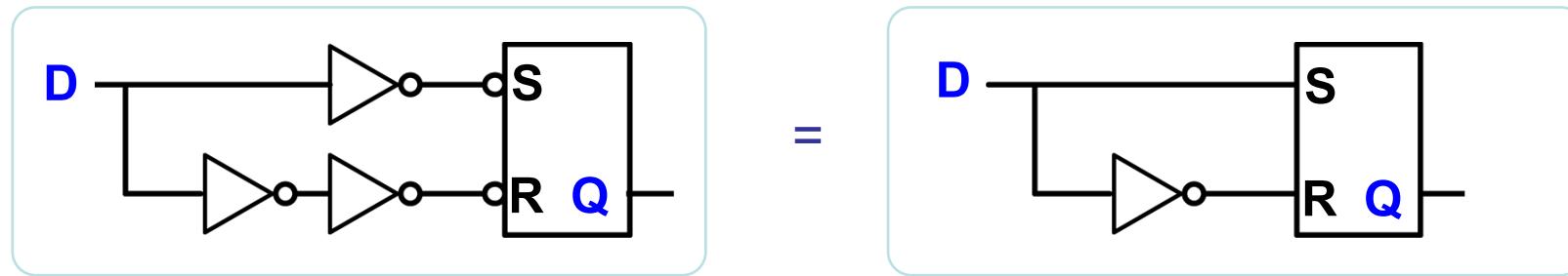
# D-latch – analyse tilstand 1 fortsetter



Dette er en  $S'R'$  latch med inverterte innganger

Tilstand  $S' = R'$  oppstår aldri, og kretsen er ekvivalent med en  $S''R''$  eller SR latch
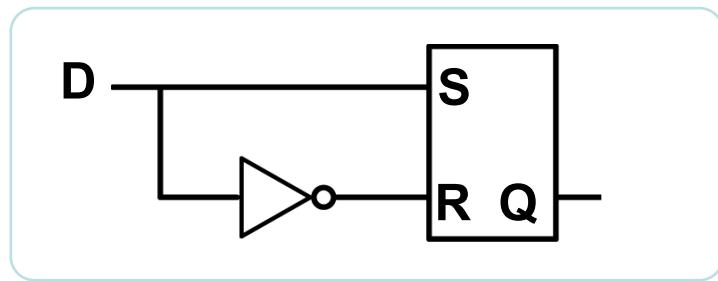
# D-latch – analyse tilstand 1 fortsetter



SR		Q
S	R	
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

uforandret


S og R vil alltid være forskjellige

Fra sannhetstabellen ser vi at  $Q=S=D$ , kretsen slipper signal D rett gjennom (transparent)



# D-latch – analyse tilstand 2
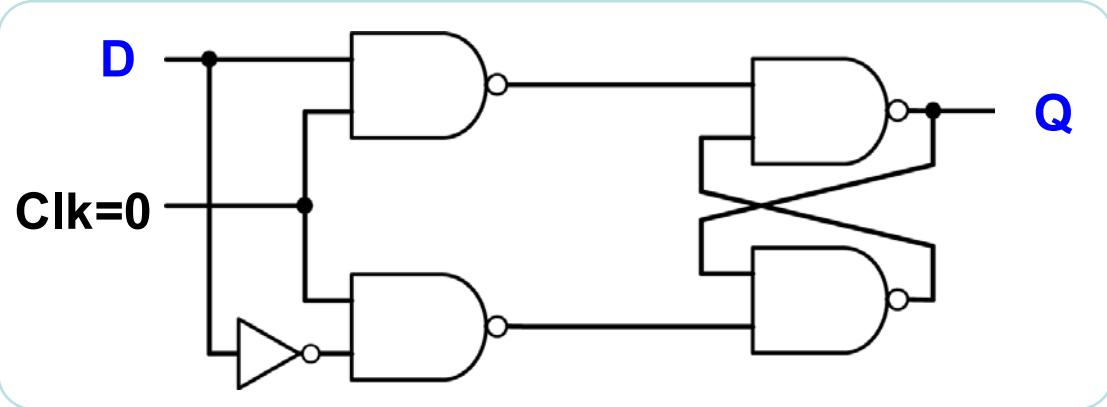
## Tilstand 2: $\text{Clk} = 0$

NAND med "0" på en inngang gir alltid ut "1"



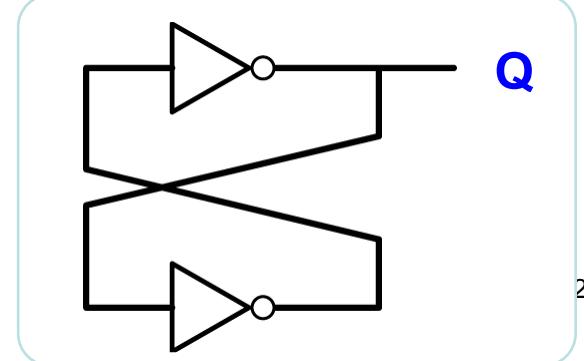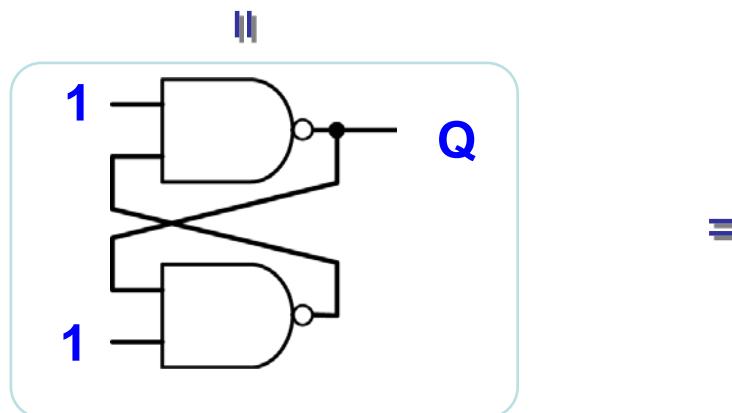NAND med "1" på en inngang er ekvivalent med NOT. Får stabil låsekrets. Utgang holdes.



# Flip-flop



Flip-Flop'er kommer i to varianter:

- Positiv flanketrigget
- Negativ flanketrigget

På en positiv flanketrigget Flip-Flop kan utgangen kun skifte verdi i det øyeblikk klokkesignalet går fra "0" til "1".



På en negativ flanketrigget Flip-Flop kan utgangen kun skifte verdi i det øyeblikk klokkesignalet går fra "1" til "0".

Hakk, indikerer  
flanketrigget

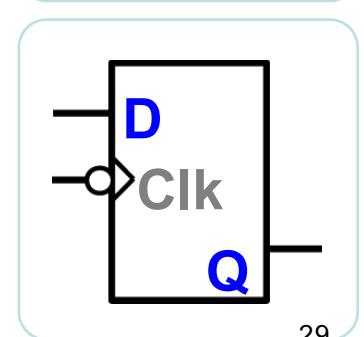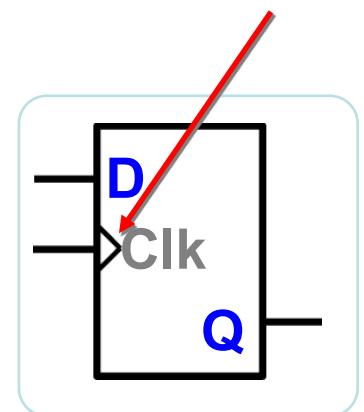


# D-Flip-Flop


En D latch er transparent for Clk=1

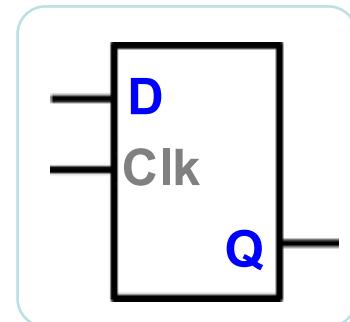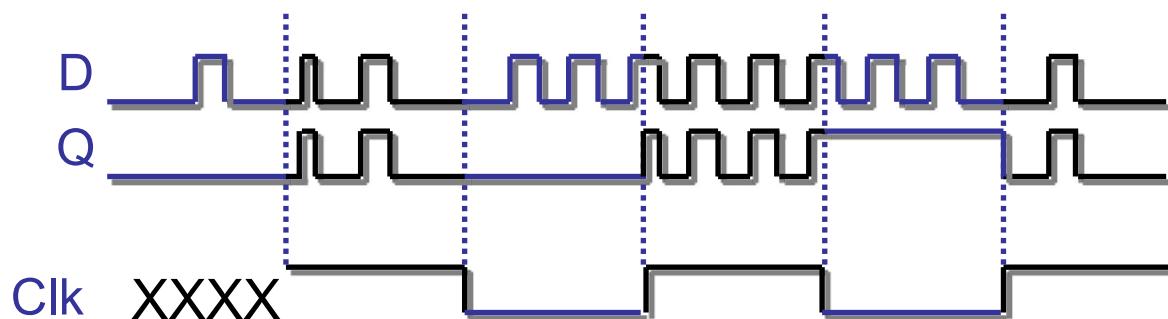

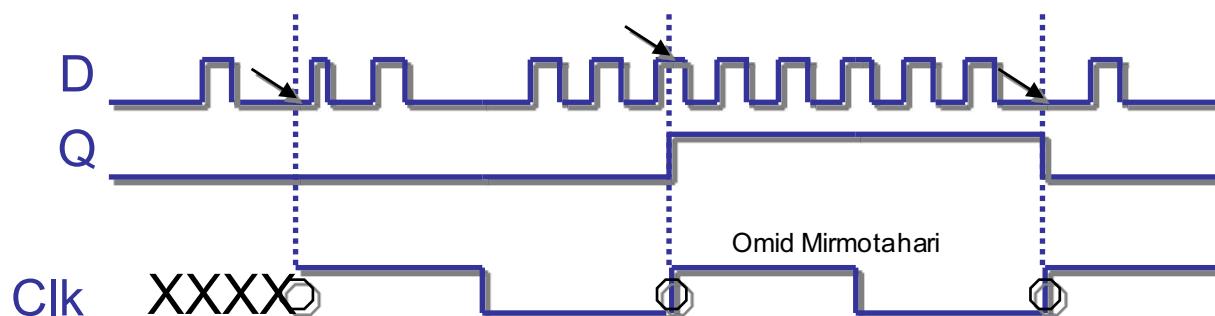En positiv flanketrigget D flip-flop sampler verdien på D i det øyeblikk Clk går fra "0" til "1" (positiv flanke). Denne verdien holdes fast på utgangen helt til neste positive flanke




Omid Mirmotahari

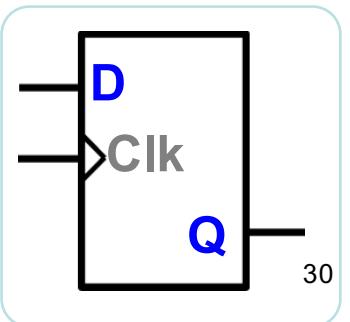
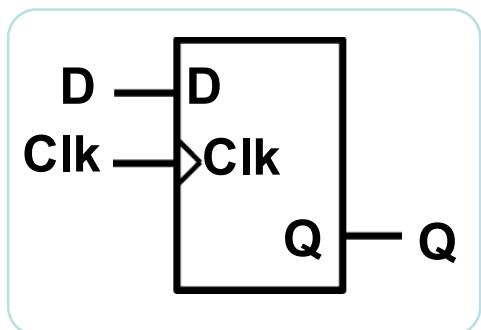
# Karakteristisk tabell/ligning

For flip-flop'er kan man generelt beskrive neste utgangsverdi  $Q(t+1)$  som funksjon av nåværende inngangsverdi(er), og nåværende utgangsverdi  $Q(t)$




Karakteristisk tabell for D flip-flop

D	$Q(t+1)$
0	0
1	1

Karakteristisk ligning for D flip-flop
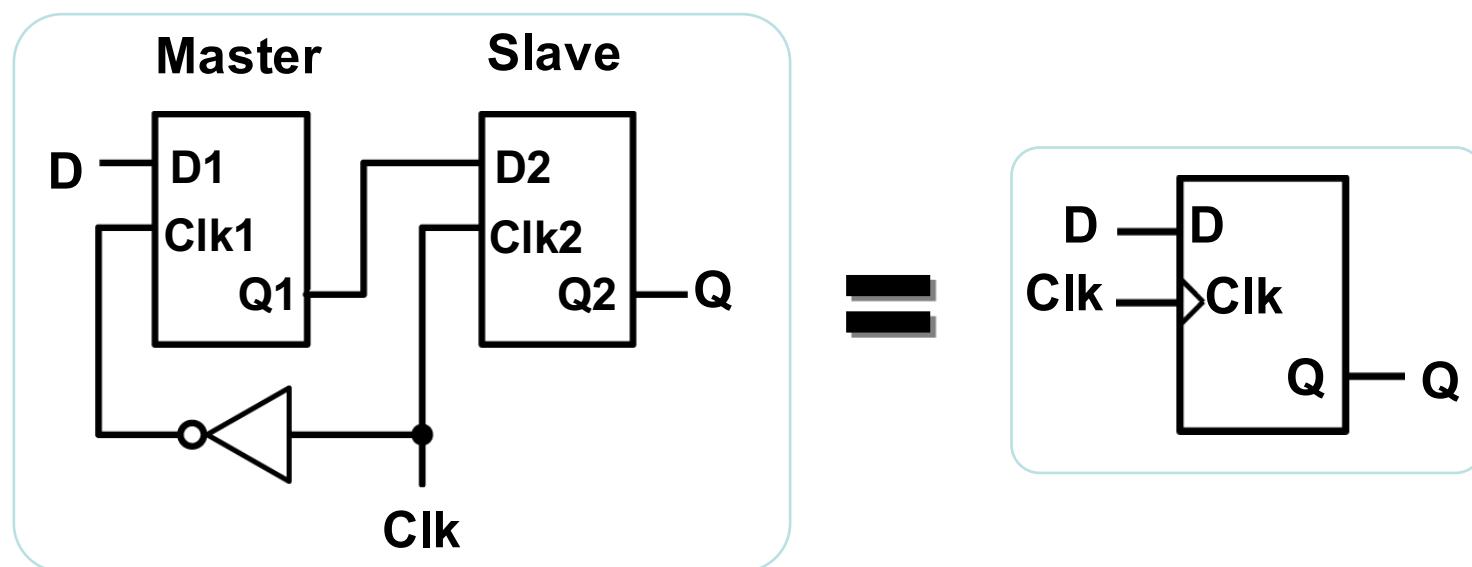
# D-Flip-Flop


En positiv flanketrigget D flip-flop kan lages av to D-latcher (Master-Slave)



Under  $\text{Clk}=0$  er første D latch (master) transparent

Under  $\text{Clk}=1$  er siste D latch (slave) transparent


# D-Flip-Flop – kompakt versjon

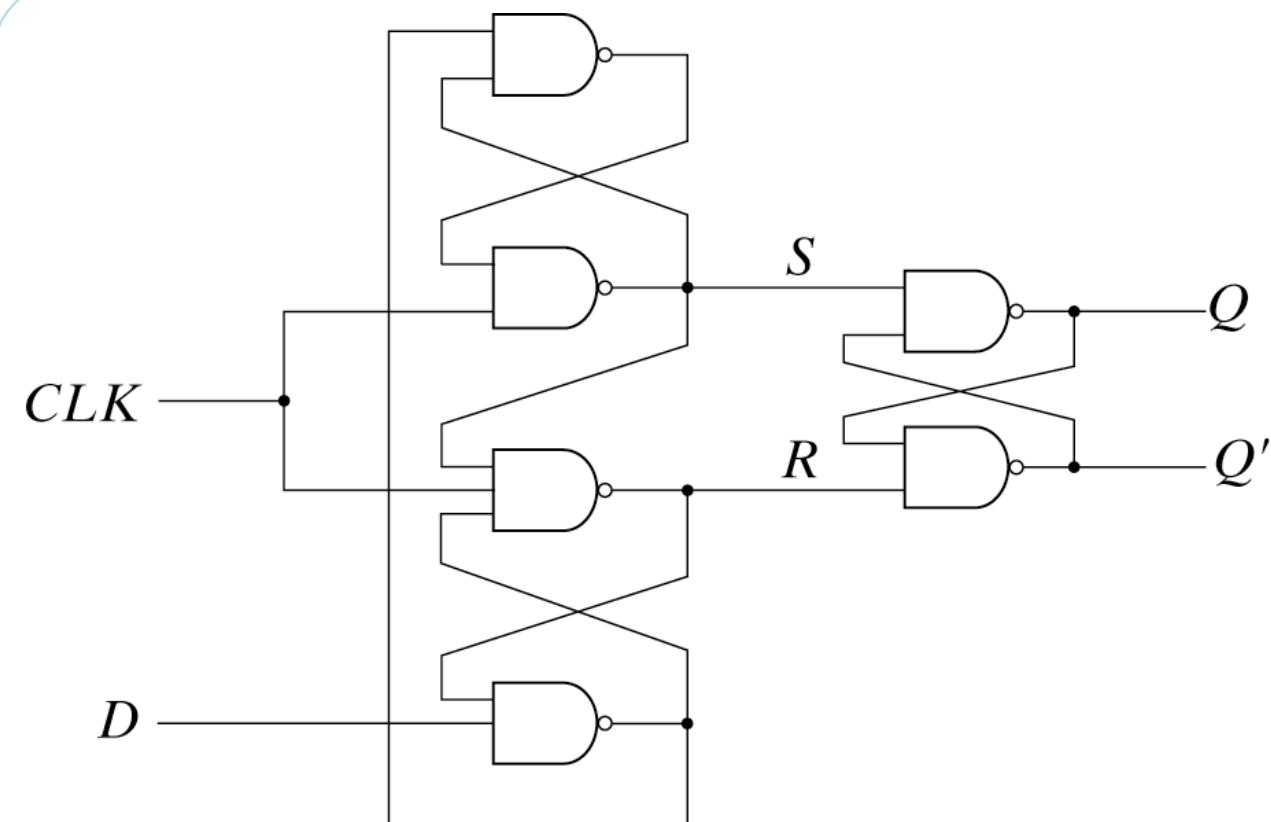
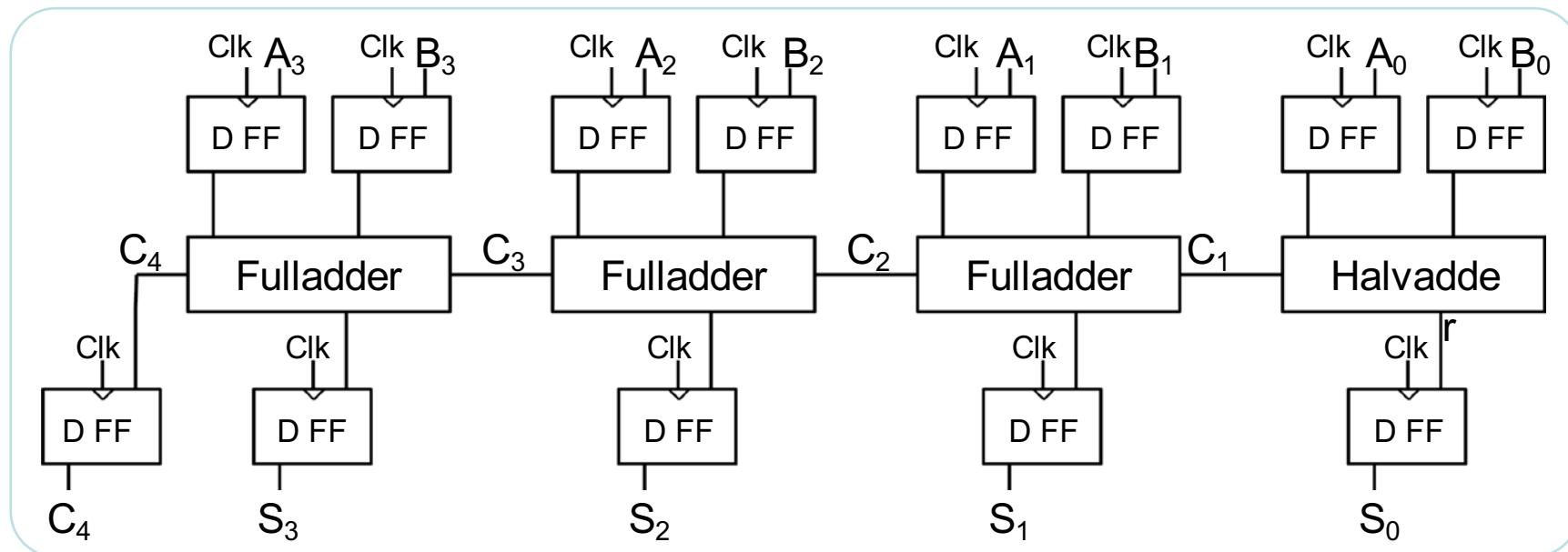
# D-Flip-Flop, eksempel

En rippeladder vil i et kort tidsrom gi gal sum ut.

Styring av signalflyt med D flip-flops kamuflerer dette




På positiv Clk flanke kommer nye data inn til adderen. I samme øyeblikk leses forrige (stabiliserte) sum ut.

Qmid Mirmotahari


# D-Flip-Flop, eksempel

Seriell adder

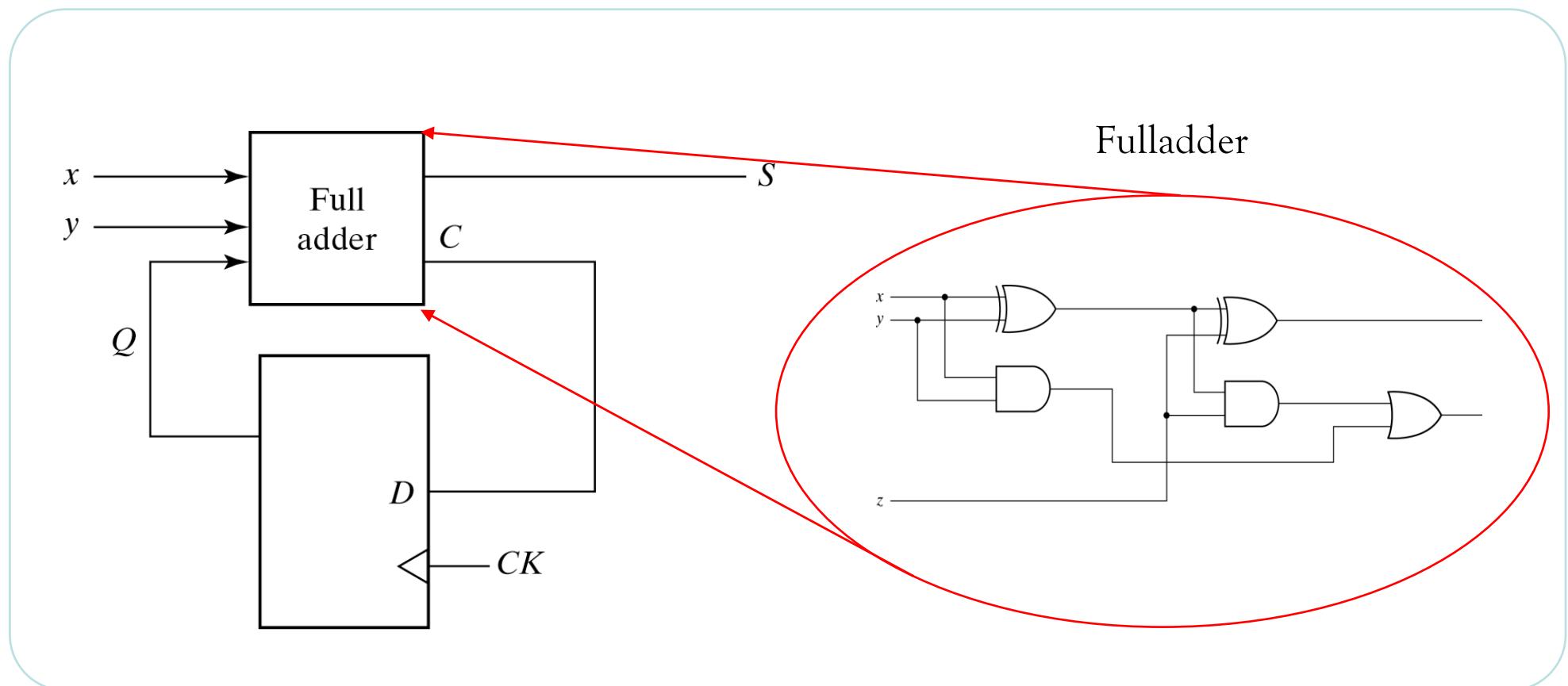


# JK Flip-Flop

## Kretsoppbygging

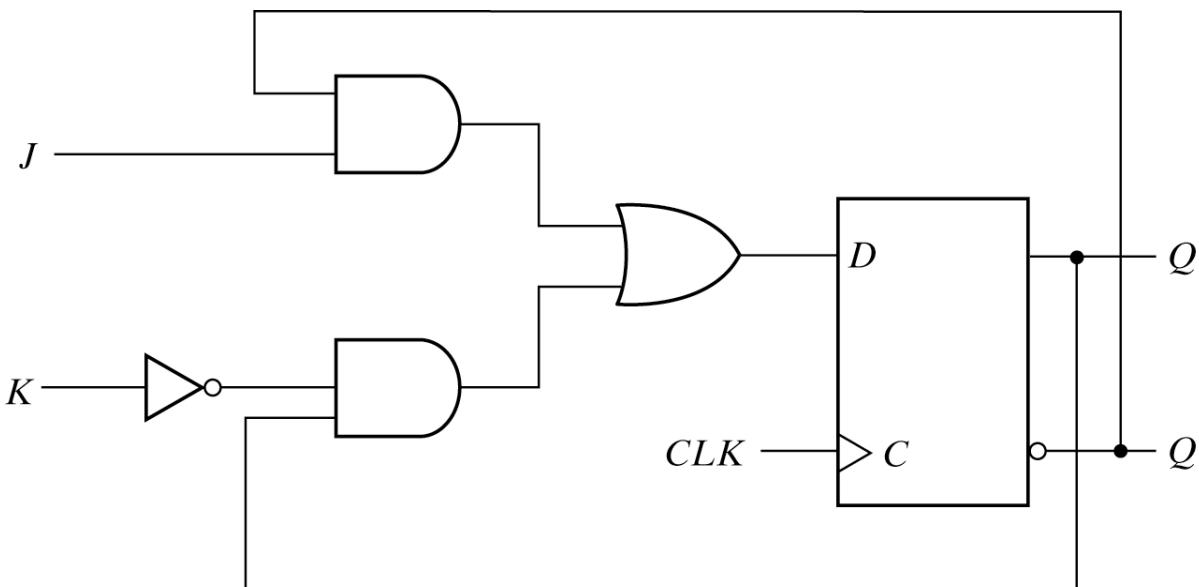

Grafisk symbol

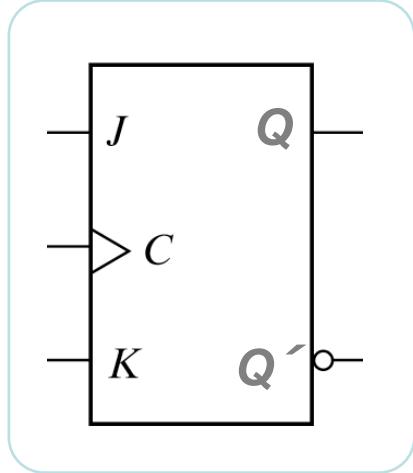

# JK Flip-Flop

En JK flip-flop har følgende egenskaper

J=0, K=0: Utgang låst


J=0, K=1: Resetter utgang til "0"

J=1, K=0: Setter utgang til "1"

J=1, K=1: Inverterer utgang  $Q \rightarrow Q'$

Utgangen kan kun forandre verdi på stigende klokkeflanke

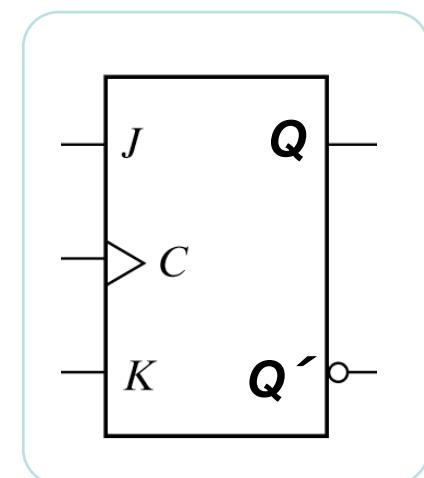
En JK flip-flop er den mest generelle flip-floppen vi har




J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	$Q'(t)$

# T Flip-Flop

Kretsoppbygging

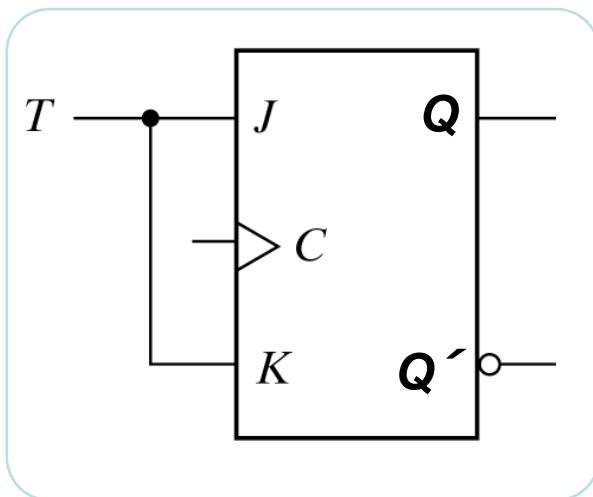

Grafisk symbol

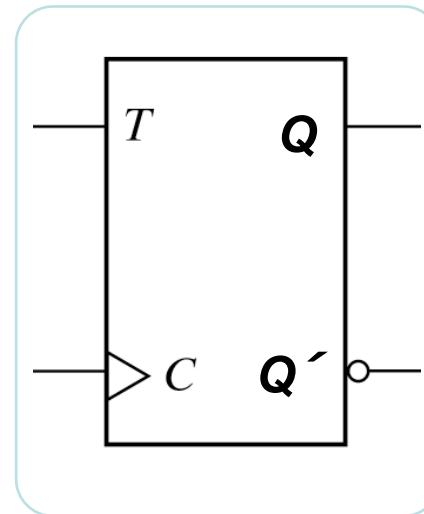

# T Flip-Flop


En T flip-flop har følgende egenskaper

$T=0$ , Utgang låst

$T=1$ , Inverterer utgang  $Q \rightarrow Q'$

Utgangen kan kun forandre verdi på  
stigende klokkeflanke

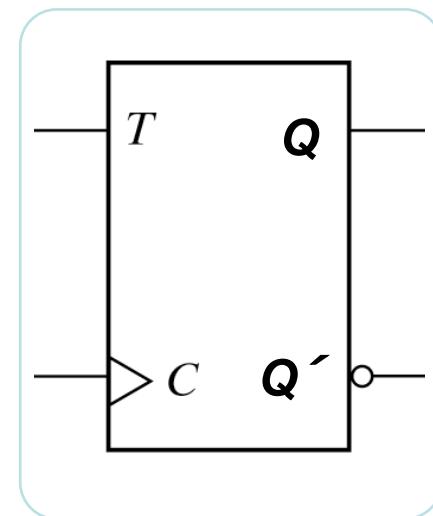Det er lett å lage tellere av T flip-flop'er



T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$Q'(t)$

$$Q(t+1) = T \cdot Q(t)$$